



ELETTROTECNICA

Docente: D. D'Amore

Allievi ELN


I Prova intermedia, 25 Novembre 2016

Cognome Nome

Matricola Firma

E1 5 punti	E2 5 punti	E3 5 punti

VOTO

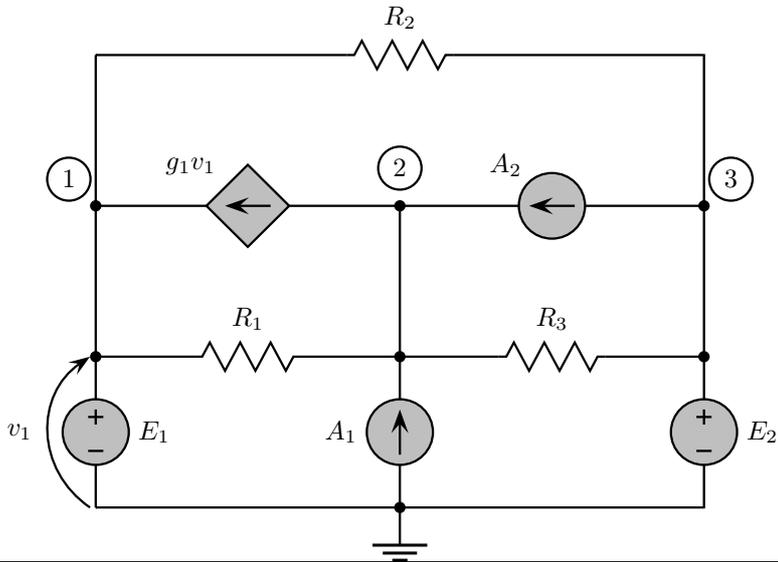E1

- Scrivere le equazioni dell'analisi nodale modificata (MNA) per il circuito riportato in figura (senza l'uso dei supernodi). **Si utilizzi la numerazione dei nodi assegnata sul circuito.**
- Scrivere il sistema risultante anche in forma matriciale.


SVILUPPARE L'ESERCIZIO QUI SOTTO

E2

Per il circuito riportato in figura si ha:


$$R_1 = R_2 = 1 \text{ } [\Omega], R_3 = R_4 = 4 \text{ } [\Omega]$$
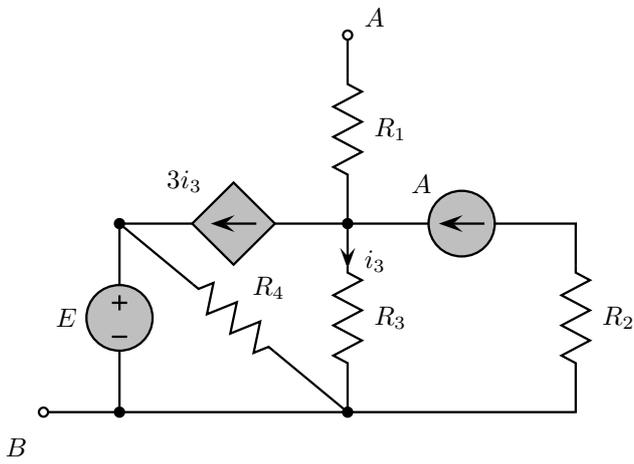
$$E = 15 \text{ } [\text{V}], A = 10 \text{ } [\text{A}]$$



- Si determini il circuito equivalente di Thevenin ai morsetti AB
- Si dica, motivando la risposta, se esiste anche il circuito equivalente di Norton

SVILUPPARE L'ESERCIZIO QUI SOTTO

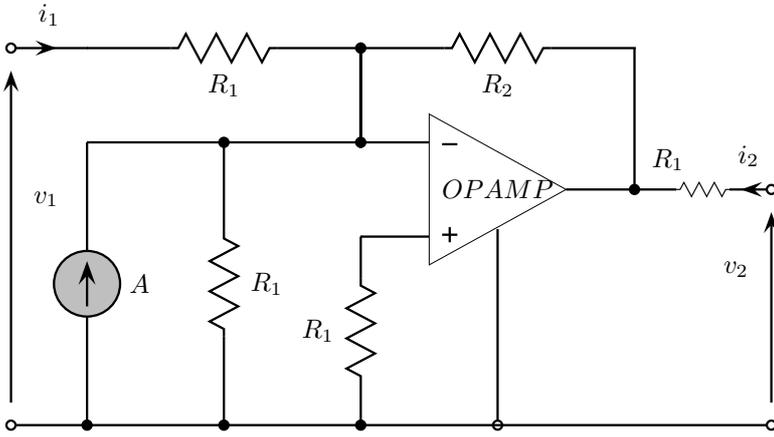E3

Per il doppio bipolo di figura:

- determinare la formulazione controllata in tensione

$$\mathbf{i} = \mathbf{G}\mathbf{v} + \mathbf{A}$$

scritta in forma simbolica

- posto poi:
 $R_1 = 10 [\Omega]$, $R_2 = 1 [\text{k}\Omega]$, $A = 2 [\text{mA}]$
 determinare la stessa formulazione anche numericamente
- Dire, motivando la risposta, se esiste anche la prima formulazione ibrida (con i dati usati al punto precedente)

SVILUPPARE L'ESERCIZIO QUI SOTTO